

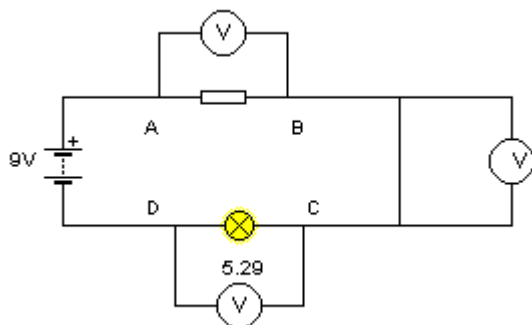


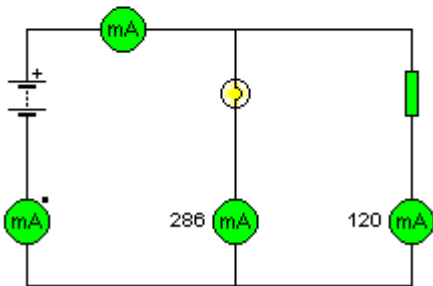Déterminer les valeurs non indiquées par les multimètres (ampèremètre ou voltmètre).



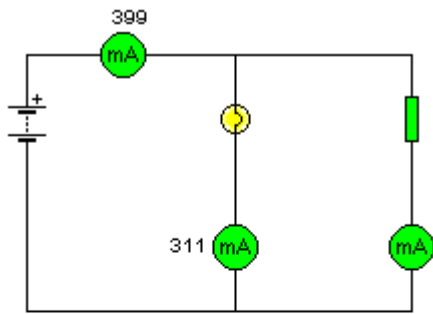Notation d'une tension entre A et B par une flèche :

